

1. Comparação de senhas:

Um sistema de segurança precisa verificar se duas senhas de 8 bits inseridas (A e B) são idênticas. O circuito deve gerar uma saída 1 se as senhas forem iguais e 0 se forem diferentes.